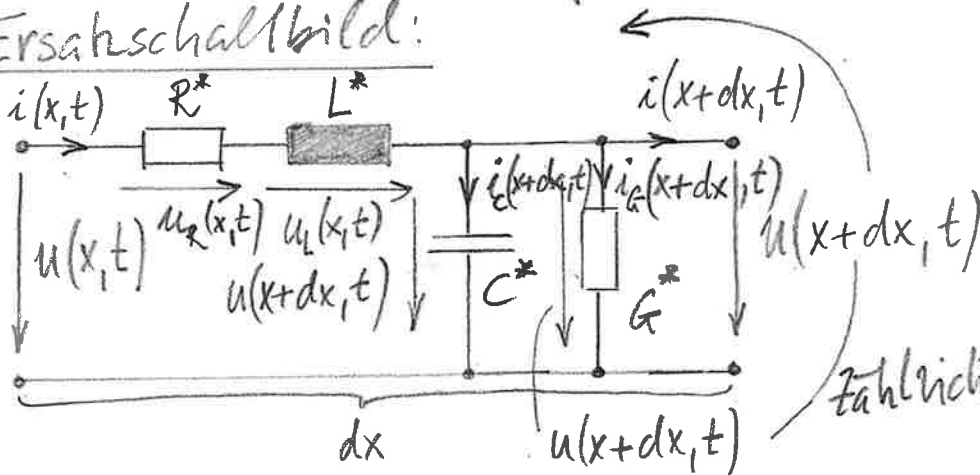


Leitungsgleichung

Ersatzschaltbild:



R^* ... Widerstand pro Längeneinheit

L^* ... Induktivität pro LE

C^* ... Kapazität pro LE

G^* ... Leitwert pro LE

Allgemein gilt: $Q = C \cdot U$ & $I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow I = C \cdot \frac{dU}{dt}$

$U_L = L \cdot \frac{dI}{dt}$

Wenn $R^* \approx 0$ & $G^* \approx 0 \Rightarrow$

Maschenregel: $u(x,t) - u(x+dx,t) - L^* \cdot dx \cdot \frac{\partial i(x,t)}{\partial t} = 0$

Knotenregel: $i(x,t) - C^* \cdot dx \cdot \frac{\partial u(x+dx,t)}{\partial t} - i(x+dx,t) = 0$

$u(x,t) - u(x,t) - \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \cdot dx = L^* dx \frac{\partial i(x,t)}{\partial t}$

$i(x,t) - i(x,t) - \frac{\partial i(x,t)}{\partial x} dx = C^* dx \left(\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t \partial x} \cdot dx \right)$

$\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} = -L^* \frac{\partial i(x,t)}{\partial t}$ $\left| \frac{\partial}{\partial x} (\dots) \right.$

$\frac{\partial i(x,t)}{\partial x} = -C^* \frac{\partial u(x,t)}{\partial t}$ $\left| \frac{\partial}{\partial t} (\dots) \right.$

≈ 0
"klein-klein = sehr klein"

$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = -L^* \frac{\partial^2 i(x,t)}{\partial x \partial t}$

$\frac{\partial^2 i(x,t)}{\partial t \partial x} = -C^* \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}$

$\Rightarrow \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = L^* C^* \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}$

$\Rightarrow \ddot{u}(x,t) = \frac{1}{L^* C^*} u''(x,t)$... Wellengleichung

$\Rightarrow c = \frac{1}{\sqrt{L^* C^*}}$ (Phasengeschw.) für $u(x,t) = u_0 \cdot \sin(\omega t - kx)$